

Lista 7 – Circuitos Combinacionais

1 – Elabora um decodificador BCD 8421 para o padrão 2 entre 5

2 - Projete um decodificador que transforme do código Gray para o sistema binário: